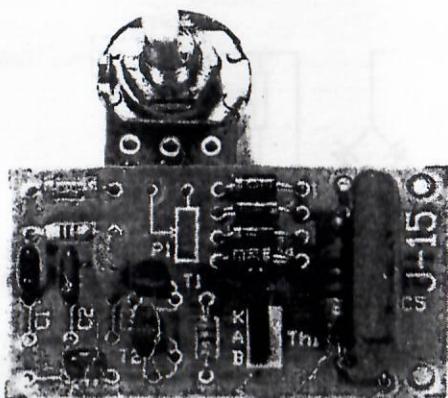


## J-15 REGULACE OTÁČEK VRTAČKY



Tato zařízení slouží k plynulé regulaci proudu zátěže. Výkonovým prvkem je zde tyristor, a proto bylo použito usměrňovacích diod v můstkovém zapojení. Tranzistory T1 a T2 tvoří spolu dvojici s vlastnostmi diaku. Součástky R4 a C5 pracují jako protiporuchový filtr a umožňují spolupráci regulátoru s idukční zátěží (motor). Můžeme ho však využít i pro regulaci osvětlení. Při zatížení výkonem větším než


100W použijeme pro tyristor chladič s plochou několika čtverečních centimetrů.

**UPOZORNĚNÍ!** Při montáži a oživování je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy, jelikož obvod není galvanicky oddělen od síťového napětí.


### SEZNAM POUŽITÝCH SOUČÁSTEK:

T1.....	BC557 itp.
T2.....	BC547 itp.
D1-D4.....	1N4007
C1.....	47nF
C2.....	68nF
C3.....	470nF
C4.....	10nF
C5.....	330-470nF/400V

R1.....	18kΩ
R2.....	3,3k-3,9kΩ
R3.....	4,7kΩ
R4.....	51-62Ω/1W
Th1.....	TAG8622 APOD.
P1.....	220kΩ/A
DESKA TIŠTĚNÝCH SPOJŮ	

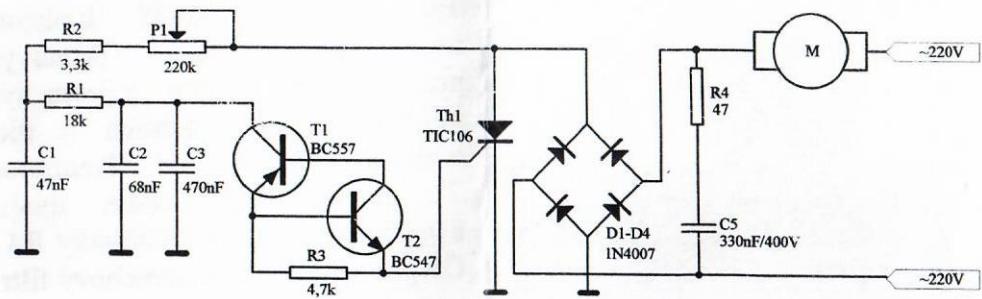

Obr.1. Schéma zapojení.

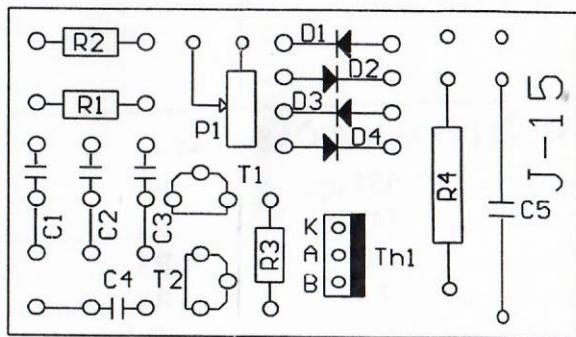

Obr.2 Montážní schéma.